

# 实验十二 模拟时钟

2020 年秋季学期

杨飞洋 191220138

## 目录

1. 实验目的
2. 实验环境/器材
3. 设计思路
4. 实验结果
5. 实验中遇到的问题
6. 实验得到的启示
7. 意见和建议

## 1. 实验目的:

通过设计一个模拟数字时钟，巩固对之前知识的理解，学会将所学的知识结合在一起做一个产品

## 2. 实验环境/器材

系统：windows10

开发软件：Quartus 17.1 Lite

开发板：DE10 Standard

仿真环境：ModelSim

芯片：Cyclone V , 5CSXFC6D6

显示器：标准 VGA 显示器 (640\*512)

键盘：ps2 键盘

## 3. 设计思路

本实验设计的模拟时钟实现了以下几个功能：时钟的正常行走，在显示器上绘制表盘，七段数码管显示时间，键盘设置时间、闹钟，整点报时，闹钟响铃功能，功能整合，接下来一点一点谈。

### 时钟的正常行走

首先时钟最基础的肯定是生成一个周期为 1s 的时钟信号，用一下分频器模块即可实现。

```
module FrequencyDivision(  
    input en,  
    input clk_input,  
    output reg clk_output  
);  
    reg [31:0] count;  
    initial  
    begin  
        clk_output = 1'b0;  
    end  
    always @ (posedge clk_input)  
    begin  
        if (count >= 25000000)  
        begin  
            count <= 0;  
            clk_output <= ~clk_output;  
        end  
        else if (en)  
        begin  
            count <= count + 1;  
            clk_output = clk_output;  
        end  
        else  
        begin  
            clk_output = clk_output;  
        end  
    end  
endmodule
```

这个输出的 clk\_output 信号会在总模块中被频繁使用到。

要设置时间和闹钟，那不可能只用一套时分秒的信息，所以在总模块中有以下两个选择键：

```
output wire set_time_en, // 用于进行时间设定的使能端  
output wire set_alarm_en, // 同理
```

之所以是 output，是因为我希望做到用键盘来决定这件事，所以就放在键盘模块的输出中了，这个在下面介绍键盘功能时会讲。

有以下两套时分秒的信息，当 set\_time\_en 和 set\_alarm\_en 都为 0 时，第一套是有效的，即时钟在正常行走，当 set\_time\_en == 1 || set\_alarm\_en == 1 时，则下面一套时间是有效的，具体用哪一套还要看具体的 set\_time\_en 和 set\_alarm\_en 的情况。

```
wire [5:0] clock_hour;
wire [5:0] clock_minute;
wire [5:0] clock_second;
//需要用来传递时间的wire变量

wire [5:0] hour_trans;
wire [5:0] minute_trans;
wire [5:0] second_trans;
// 用于传递时间的参数，不仅仅是时间设定的，还可以是闹钟设定的
```

为了之后叙述方便，将上面的称为第一套时分秒，下面的称为第二套时分秒。

接下来是时钟行走模块：

```
module ClockRun(
    input one_second_clk,

    input [5:0] hour_set,
    input [5:0] minute_set,
    input [5:0] second_set,

    input set_en,

    output reg [5:0] hour,
    output reg [5:0] minute,
    output reg [5:0] second
);
```

输入 1s 的时钟信号，输入设定的时间，将总模块中的 set\_time\_en 赋给此模块中的 set\_en，表示此时正在进行时间设定，需要调整时间。

hour、minute、second 是本模块原生的变量，从 00:00:00 开始行走，只有 set\_en=1 时才会改变行为。

以下的代码实现了显示时间的选择和正常的时间行走，即时分秒嵌套进位，分别用 23、59、59 来作为进位信号。

```
`if (set_en == 1'b1)
begin
    hour <= hour_set;
    minute <= minute_set;
    second <= second_set;
end

else if (one_second_clk == 1'b1)
begin
    if (second >= 6'd59)
    begin
        second <= 6'b0;
        minute <= minute + 1'b1;
    end
    else
        second <= second + 1'b1;

    if (minute >= 6'd59 && second >= 6'd59)
    begin
        minute <= 6'b0;
        hour <= hour + 1'b1;
    end

    if (hour >= 6'd23 && minute >= 6'd59 && second >= 6'd59)
    begin
        hour <= 6'b0;
    end
end
```

## 七段数码管显示时间

显示的时间可能是正常行走的时间，也可能是正在设置的时间，也可能是闹钟设定的时间。该模块输入总模块中的两套时分秒和 set\_time\_en、set\_alarm\_en 键，两个选择键决定在数码管上输出哪一套时间，输出一个 42 位的变量，用来数码管显示。

```
module TimeShow(  
    input [5:0] hour__,  
    input [5:0] minute__,  
    input [5:0] second__,  
    |  
    input [5:0] hour_,  
    input [5:0] minute_,  
    input [5:0] second_,  
  
    input set_en,  
    input alarm_en,  
  
    output [41:0] all_hex  
);
```

用一套临时变量来存储信息，不会对上层模块产生影响，比较安全。

```
reg [5:0] second;  
reg [5:0] minute;  
reg [5:0] hour;
```

接下来还是和之前类似的用选择端来决定输出哪套时间，这里就不多贴代码了。

接下来调用数码管显示模块来显示时间：

```
HEXShow second_show(  
    .data(second),  
    .hex_one(all_hex[6:0]),  
    .hex_ten(all_hex[13:7])  
);
```

这里用 second 数据来解释一下，该模块输入一个数据，返回两个 7 位数据，second 处在 6 个数码管的低两位。用 case 语句来对数据的十位和个位进行两次选择，data/10 的部分就和上面的一样，还是比较容易的。

```
module HEXShow(  
    input [5:0] data, |  
    output reg [6:0] hex_one,  
    output reg [6:0] hex_ten  
);  
  
always @ (*)  
begin  
    case (data % 10)  
        0:hex_one = 7'b1000000;  
        1:hex_one = 7'b1111001;  
        2:hex_one = 7'b0100100;  
        3:hex_one = 7'b0110000;  
        4:hex_one = 7'b0011001;  
        5:hex_one = 7'b0010010;  
        6:hex_one = 7'b0000010;  
        7:hex_one = 7'b1111000;  
        8:hex_one = 7'b0000000;  
        9:hex_one = 7'b0010000;  
        default:hex_one = 7'b1111111;  
    endcase  
    case (data / 10)
```

## 在显示器上绘制表盘

这是本实验最有挑战性的部分，在这里我用了一个简易画法。

先来看下本模块的输入和输出：

```
module ClockDrawing(  
    input [5:0] hour,  
    input [5:0] minute,  
    input [5:0] second,  
  
    input clk, // 50MHz  
    input rst,  
    input reset,  
  
    output hsync, // 行同步和列同步信号  
    output vsync,  
    output valid, // 消隐信号  
  
    output vga_clk,  
    output sync_n,  
  
    output [7:0] vga_r, // 红绿蓝颜色信号  
    output [7:0] vga_g,  
    output [7:0] vga_b, // 都更改为4bits表示  
    output reg test  
);
```

输入上层模块中的时分秒信息，输入 50MHz 的时钟信号，置位端，输出 VGA 显示所需要的一系列信号。

我采用将整个显示屏看成一个坐标系，用**线性规划**的方式来进行着色。

以整个屏幕中心为原点，即(320,256)，因为 VGA 显示屏是 640\*512 分辨率的。

由于这是在显示器是绘制的一个模块，那么接下来的 clkgen 和 vga\_ctrl 两个模块是一定会被用到的。


```
clkgen #(25000000) clkgen_fuction(  
    .clk_in(clk),  
    .rst(rst),  
    .clk_en(1'b1),  
    .clk_out(vga_clk)  
);  
  
vga_ctrl vga(  
    .pclk(vga_clk),  
    .reset(reset),  
    .vga_data(data_trans),  
    .h_addr(h_addr),  
    .v_addr(v_addr),  
    .hsync(hsync),  
    .vsync(vsync),  
    .valid(valid),  
    .vga_r(vga_r),  
    .vga_b(vga_b),  
    .vga_g(vga_g)  
);
```

上图代码中的 h\_addr 和 v\_addr 代表现在扫描的位置，不妨令横坐标 x 为 h\_addr 和原点的插值，同理令纵坐标 y 为 v\_addr 和原点之间的差值

```
x = h_addr[9:0] - 320;  
y = - (v_addr[8:0] - 256);
```

现在有了 x 和 y 两个参数，可以开始进行线性规划了。

以分针为例，假如现在分钟指向的是 2，那么下图就是我的作图思想。

 

首先是  $x > 0$ ,  $y > 0$ , 然后  $x, y$  处在一个圆内, 我设置这个圆的半径为 200,  
 则  $x^2 + y^2 \leq 40000$ , 然后再用两根直线框住, 这个直线的斜率是能够计算的, 一格是  $6^\circ$ ,  
 那么 2 对应的斜率就为  $\tan(90-2 \times 6) = \tan 78^\circ \approx 4.704$ , 再选择一下截距, 我选择 4, 即  
 $4.704x - 4 < y < 4.704x + 4$ , 也即  $-4000 < 1000y + 4704x < 4000$ , 我将每个指针位置对应的  
 斜率存进一下数组

```
reg signed [19:0] angle [59:0];
```

之所以选择 signed 型来存储, 是因为不大放心浮点数在硬件中的行为, 所以就将  $\tan$  值\*1000  
 取个近似值存进斜率数组。

其实只需要算 14 个值就好了, 0 和 15 对应的地方都赋为 0,

$\text{angle}[1] = \tan(90-6) \times 1000 = 9514$

$\text{angle}[2] = \tan(90 - 2 \times 6) \times 1000 = 4704$

.....

$\text{angle}[14] = \tan(90 - 14 \times 60) \times 1000 = 105$

由于表盘上的对称关系, 例如 2 和 31 对应斜率是一样的, 则  $\text{angle}[32] = \text{angle}[2]$ , 又例如  
 2 和 28, 58 都是相反的, 那么  $\text{angle}[58] = \text{angle}[28] = -\text{angle}[2]$

那么以下就是存储结果了。

```
angle[0] = 0; angle[30] = 0;
angle[1] = 9514; angle[29] = -9514;
angle[2] = 4704; angle[28] = -4704;
angle[3] = 3077; angle[27] = -3077;
angle[4] = 2246; angle[26] = -2246;
angle[5] = 1732; angle[25] = -1732;
angle[6] = 1376; angle[24] = -1376;
angle[7] = 1110; angle[23] = -1110;
angle[8] = 900; angle[22] = -900;
angle[9] = 726; angle[21] = -726;
angle[10] = 577; angle[20] = -577;
angle[11] = 445; angle[19] = -445;
angle[12] = 324; angle[18] = -324;
angle[13] = 212; angle[17] = -212;
angle[14] = 105; angle[16] = -105; angle[15] = 0;
angle[31] = 9514; angle[59] = -9514;
angle[32] = 4704; angle[58] = -4704;
angle[33] = 3077; angle[57] = -3077;
angle[34] = 2246; angle[56] = -2246;
angle[35] = 1732; angle[55] = -1732;
angle[36] = 1376; angle[54] = -1376;
angle[37] = 1110; angle[53] = -1110;
angle[38] = 900; angle[52] = -900;
angle[39] = 726; angle[51] = -726;
angle[40] = 577; angle[50] = -577;
angle[41] = 445; angle[49] = -445;
angle[42] = 324; angle[48] = -324;
angle[43] = 212; angle[47] = -212;
angle[44] = 105; angle[46] = -105; angle[45] = 0;
```

这个方法虽然比较笨, 不过比较容易理解, 而且效果也算过得去, 最大的缺点就是当斜率大了之后, 线性规划导致的截距不平衡就会显示地比较明显。

思路有了，接下来只是用代码把思路陈述下来就行了。

先看分针部分的：

```
if(x*x + y*y < 40000)
begin
  if (minute > 0 && minute <= 15)
  begin
    if (1000 * y - x * angle[minute] > -4000 && 1000 * y - x * angle[minute] < 4000 && x > 0 && y > 0)
      data_trans = 16'h00F;
    else
      data_trans = 16'hFFF;
    end
  end
end
```

以上代码是分钟部分的一小部分代码，当  $0 < \text{minute} \leq 15$  时，点的位置位于第一象限。

if 语句的前两个条件限制了两条直线的位置，线性规划完成。

用这套判断方法可以判断除了  $\text{minute} = 0$  或  $30$  的其余 58 种情况。

如下：

```
else if (minute > 15 && minute < 30)
begin
  if (1000 * y - x * angle[minute] > -4000 && 1000 * y - x * angle[minute] < 4000 && x > 0 && y < 0)
    data_trans = 16'h00F;
  else
    data_trans = 16'hFFF;
  end
else if (minute > 30 && minute <= 45)
begin
  if (1000 * y - x * angle[minute] > -4000 && 1000 * y - x * angle[minute] < 4000 && x < 0 && y < 0)
    data_trans = 16'h00F;
  else
    data_trans = 16'hFFF;
  end
else if (minute > 45 && minute < 60)
begin
  if (1000 * y - x * angle[minute] > -4000 && 1000 * y - x * angle[minute] < 4000 && x < 0 && y > 0)
    data_trans = 16'h00F;
  else
    data_trans = 16'hFFF;
  end
end
```

顺带一提，表盘我设计为白色，分针设计为蓝色，就有了 00F 和 FFF 两种情况。

当  $\text{minute} = 0$  或  $30$  时， $1000*y$  这个项是会有影响的，所以单独拿出来讨论，其实也很容易，直接手动规定位置就行了，如下：

```
else if (minute == 0)
begin
  if (x < 3 && x > -3 && y > 0)
    data_trans = 16'h00F;
  else
    data_trans = 16'hFFF;
  end
else if (minute == 30)
begin
  if (x < 3 && x > -3 && y < 0)
    data_trans = 16'h00F;
  else
    data_trans = 16'hFFF;
  end
end
```


现在还没有解释上面 `data_trans` 的意义，这是一个 12 位的颜色数据，之后会输送进入 `vga_ctrl` 模块中。

```
reg [11:0] data_trans;
```

现在来看秒针：

 我不希望我的表盘上有三根针，这会让整个时钟很臃肿，所以我选择将秒钟以一个小块在圆环是运动的形式展现出来，如下图：





这是我的最终效果图，蓝色的分针比较清晰，紫色圆环上的小绿块就是秒针所指的位置。

秒针的整体思路和分针是一样的，唯二的不同之处在于：

- 一、在圆环上，那么线性规划时相应改变，我选择半径在 200~205，则  $40000 \leq x*x + y*y \leq 42025$
- 二、如果维持之前的截距的话，当  $\tan$  值比较高时，会很细，图像不明显，所以我把截距调成了 10

秒针 0~15 部分的代码如下，其余和分针的结构一样，就不多赘述了。

```
if (x*x + y*y >= 40000 && x*x + y*y <= 42025)
begin
  if (second > 0 && second <= 15)
  begin
    if (1000 * y - x * angle[second] > -10000 && 1000 * y - x * angle[second] < 10000 && x > 0 && y > 0)
      data_trans = 16'h0F0;
    else
      data_trans = 16'hF0F;
  end
end
```

## 时针部分

时针和分针秒针的不同之处是它只有 24 个小时，而不是 60 个，而且很难进行调整，因为这个模块中的时分秒信息是上层模块传下来的，在七段数码管是显示必然是只有 24 个状态，那就设置 24 个状态吧。

和分针的不同：

- 一、 时针的长度、粗细都有所改变，取半径为 70，即  $x*x + y*y < 4900$ ，粗细用截距来调整，我这里调整为 6
- 二、 hour 和 minute 之间是 5 倍关系，原本的  $\text{angle}[\text{minute}]$  应改为  $\text{angle}[\text{hour} * 5]$

时针部分代码：

```
if (x*x + y*y < 4900)
begin
  if (hour > 0 && hour <= 3)
  begin
    if (1000 * y - x * angle[hour * 5] > -6000 && 1000 * y - x * angle[hour * 5] < 6000 && x > 0 && y > 0)
      data_trans = 16'h000;
    else if (data_trans != 16'h00F) //
      data_trans = 16'hFFF;
  end
end
```

其余位置和分针没有什么差别，只要在时针特定的位置做必要的改动即可。

这里我将时针设为黑色。

到这里，显示器绘制表盘的功能就完成地差不多了。



## 键盘设置时间

主要思路就是按下 A 时，是设定闹钟的情况，按下 S 时，是设定时间的情况，按下 D 时，退出时间的设定。

设定时间是依次按下 6 个数字，分别对应时分秒的六位数字。

该模块的输入输出：

```
module KeyTimeGet(  
    input ps2_clk,  
    input ps2_data,  
  
    input CLK_50,  
  
    output reg set_en,  
    output reg alarm_en,  
  
    output reg all_ready,  
    output reg [5:0] hour,  
    output reg [5:0] minute,  
    output reg [5:0] second,  
  
    output wire trans_en  
);
```

键盘数据是要输进本模块的，还有 50MHz 的时钟信号，输出 set\_en 和 alarm\_en 两个选择端，分别对应上层模块中的 set\_time\_en 和 set\_alarm\_en 位，输出一套时分秒，毫无疑问，这一定对应的是上层模块中的第二套时分秒，即

```
wire [5:0] hour_trans;  
wire [5:0] minute_trans;  
wire [5:0] second_trans;  
// 用于传递时间的参数，不仅仅是时间设定的，还可以是闹钟设定的
```

trans\_en 返回给上层模块表示调整有效。

几个变量：

```
wire [7:0] data;  
wire ready;  
wire [7:0] ASCII;  
  
reg [2:0] location;
```

data 表示键盘码，ASCII 码，location 表示调整数字的位置。

本模块调用 ps2\_keyboard 模块和 KeyTranslate 模块

```
ps2_keyboard keyboard(  
    .clk(CLK_50),  
    .clrn(1'b1),  
    .ps2_clk(ps2_clk),  
    .ps2_data(ps2_data),  
    .data(data),  
    .ready(ready),  
    .nextdata_n(1'b0)  
    // .overflow(overflow)  
);
```

老师提供的 ps2\_keyboard 模块可以帮助输出键盘码 data

```

KeyTranslate GetASCII(
    .ready(ready),
    .now_data(data),
    .ASCII(ASCII),
    .CLK_50(CLK_50),
    .out_en(trans_en)
);

```

此模块将键盘码转换成 ASCII 码，ASCII 码存放在一个 txt 文件中，依靠 readmemh 函数读取数据，并且输出一个有效位，表示这是一次有效输入，有效位是依靠断码来判定的，其中需要用多一个变量来存储暂时的 data 数据，具体这个模块里的细节就不多展示了，实验 8 中已做详细叙述。

接下来就是对得到的 ASCII 码进行了处理了，其实只要处理 A、S、D、0~9 即可  
 如果是 A，alarm\_en = 1，如果是 S，set\_en=1，如果是 D，全置为 0  
 A 和 D 的情况，都将时分秒信息和 location 位置清零，以便从头开始调整时间。  
 代码如下：

```

if (alarm_en == 1'b0 && set_en == 1'b0)
begin
    if (ASCII == 8'h61) // 此时是A
        alarm_en = 1'b1;
    else if (ASCII == 8'h73) // 此时是S
        set_en = 1'b1;

    hour = 8'b0;
    minute = 8'b0;
    second = 8'b0;
    location = 3'b0;
end

else if (ASCII == 8'h64) // 此时是D
begin
    alarm_en = 1'b0;
    set_en = 1'b0;
end

```

那如果是 0~9 的情况呢。

此时 set\_en 和 alarm\_en 必然有一个是为 1 的，所以不必担心乱改。  
 每改一次 location+1，十位需要\*10，比较清晰。

```

else if (ASCII >= 8'h30 && ASCII <= 8'h39)
begin
    case (location)
    0:begin hour = hour + (ASCII - 8'h30) * 8'd10;location = location + 3'b1;end
    1:begin hour = hour + (ASCII - 8'h30);location = location + 3'b1;end
    2:begin minute = minute + (ASCII - 8'h30) * 8'd10;location = location + 3'b1;end
    3:begin minute = minute + (ASCII - 8'h30);location = location + 3'b1;end
    4:begin second = second + (ASCII - 8'h30) * 8'd10;location = location + 3'b1;end
    5:begin second = second + (ASCII - 8'h30);location = location + 3'b1;end
    default:;
    endcase

```

把这个输入的时间返回给上层模块，比如此时 set\_en=1，则上层模块中的 set\_time\_en=1，则 clockrun 模块中改变时间，将这套新的时间赋给第一套时分秒，就达到了调整时间的目的，第一套时间输入给显示器模块，表盘上同时更新时间，做到同步。

## 闹钟功能和整点报时

闹钟的设置上面已经讲过了，就是当键盘按下 A，依次输入 6 个数字就行了。

此模块的输入输出：

```
module AlarmRun(  
    input [5:0] hour_set,  
    input [5:0] minute_set,  
    input [5:0] second_set, // 用于设定闹钟的变量  
  
    input [5:0] hour,  
    input [5:0] minute,  
    input [5:0] second,  
  
    input CLK_50,  
  
    input alarm_set,  
  
    input one_second_clk, // 每秒的时钟周期  
  
    output [3:0] LEDR,  
    output reg LEDAlarm, // 测试用的LED闹铃输出  
  
    inout          AUD_BCLK,  
    output         AUD_DACDAT,  
    inout          AUD_DACLCK,  
    output         AUD_XCK, // 音频实验所需要的大量引脚  
  
    output         FPGA_I2C_SCLK,  
    inout          FPGA_I2C_SDAT  
);
```

自然输入的是上层模块中的第一套和第二套时分秒和 set\_alarm\_en 选择端。

输入 1s 的时钟信号，因为我想实现一个 8 秒的闹钟，还有音频实验需要的大量引脚。

```
reg [5:0] alarm_hour;  
reg [5:0] alarm_minute;  
reg [5:0] alarm_second;  
  
reg [2:0] count;
```

用一套新时分秒来存储闹钟时间，用 count 来记录响的秒数，闹钟维持 8 秒。

这里不仅仅当到达闹钟时间时 count 置为 1，当 minute = 59 且 second = 59 时也置为 1，顺便完成整点报时功能。

```
always @ (posedge one_second_clk)  
begin  
    if (alarm_set == 1'b1) // 此时是需要设定闹钟的时候  
    begin  
        alarm_hour = hour_set;  
        alarm_minute = minute_set;  
        alarm_second = second_set;  
    end  
  
    else if ((hour == alarm_hour && minute == alarm_minute && second == alarm_second) || (minute == 59 && second == 59))  
    // 此时是闹钟设定的时间和整点报时  
    begin  
        count = 3'b1; // count加一进行计数  
        LEDAlarm = 1'b1;  
    end  
  
    else if (count != 3'b0)  
    begin  
        count = count + 1;  
        // LEDAlarm <= 1'b1;  
    end  
  
    else if (count == 1'b0)  
    begin  
        LEDAlarm = 1'b0;  
    end  
end
```

上面的 LEDAlarm 是用来测试的，可以不管，count 之所以如此重要，是因为它是要被输送进音频模块的，而且 count 的值决定了音频模块输出怎么样的音频信号。

对音频模块的调用：

```
sound_sample Sound(  
    .CLOCK_50(CLOCK_50),  
    .LEDR(LEDR),  
    .AUD_BCLK(AUD_BCLK),  
    .AUD_DACDAT(AUD_DACDAT),  
    .AUD_DACLCK(AUD_DACLCK),  
    .AUD_XCK(AUD_XCK),  
    .FPGA_I2C_SCLK(FPGA_I2C_SCLK),  
    .FPGA_I2C_SDAT(FPGA_I2C_SDAT),  
    .en_count(count)  
);
```

看一下这个模块本身：

主要是对一些模块的调用，输入输出的一些细节就不展示了。

```
wire clk_i2c;  
wire [15:0] audiodata;  
reg [15:0] freq;  
  
initial  
begin  
    freq = 16'b0;  
end  
  
audio_clk u1(CLOCK_50, reset, AUD_XCK, LEDR[3]);  
  
//I2C part  
clkgen #(10000) my_i2c_clk(CLOCK_50, 1'b0, 1'b1, clk_i2c); //10k I2C clock  
  
I2C_Audio_Config myconfig(clk_i2c, 1'b1, FPGA_I2C_SCLK, FPGA_I2C_SDAT, LEDR[2:0]);  
I2S_Audio myaudio(AUD_XCK, 1'b1, AUD_BCLK, AUD_DACDAT, AUD_DACLCK, audiodata);  
Sin_Generator sin_wave(AUD_DACLCK, 1'b1, freq, audiodata);  
  
always @ (posedge CLOCK_50)  
begin  
    case (en_count)  
        0: freq = 16'd0;  
        1: freq = 16'd714;  
        2: freq = 16'd802;  
        3: freq = 16'd900;  
        4: freq = 16'd714;  
        5: freq = 16'd900;  
        6: freq = 16'd954;  
        7: freq = 16'd1070;  
        default: freq = 16'd0;  
    endcase  
end
```

是不是很熟悉呢，和实验九如出一辙呀，唯一的不同就在于 freq 的赋值方式发生了变化，用 case 语句对 en\_count 也即上层模块中的 count 的值 switch。

得到了 freq 之后，先用 audio\_clk 模块生成 AUD\_XCK，clkgen 生成 I2C\_CLK，Sin\_Generator 模块依靠本模块的 freq 值生成 audiodata，I2S\_Audio 模块依靠 audiodata 输出一系列音频实验所需的引脚，I2S\_Audio\_Config 模块生成 FPGA\_I2C\_SCLK, FPGA\_I2C\_SDAT。

这样，闹钟响铃和整点报时功能也完成地差不多了。

## 总模块中的模块相互调用:

```
//分频器，输出1s的时钟信号
FrequencyDivision change_clk50_to_one_second(run_en,CLK_50,clock_clk);

//主要的时钟行走模块
ClockRun_MainClock(clock_clk,clock_hour,clock_minute,clock_second,
    set_time_en,hour_trans,minute_trans,second_trans);


//7段数码管显示时间
TimeShow_HEXShowTime(clock_hour,clock_minute,clock_second,
    hour_trans,minute_trans,second_trans,set_time_en,set_alarm_en,all_HEX);

//键盘输入时间
KeyTimeGet_GetTime(ps2_clk,ps2_data,CLK_50,set_alarm_en,key_trans_en,
    hour_trans,minute_trans,second_trans,DONE);


//闹钟和整点报时
AlarmRun_Alarm(hour_trans,minute_trans,second_trans,clock_hour,clock_minute,clock,
    set_alarm_en,clock_clk,CLK_50,LEDR,AlarmLED,
    AUD_BCLK,AUD_DACDAT,AUD_DACLCK,AUD_XCK,FPGA_I2C_SCLK,FPGA_I2C_SDAT);

//绘制表头
ClockDrawing_VGADrawing(clock_hour,clock_minute,clock_second,
    CLK_50,1'b0,1'b0,hsync,vsync,valid,sync_n,vga_clk,vga_r,vga_g,vga_b,LAST);
```

## RTL\_viewer:

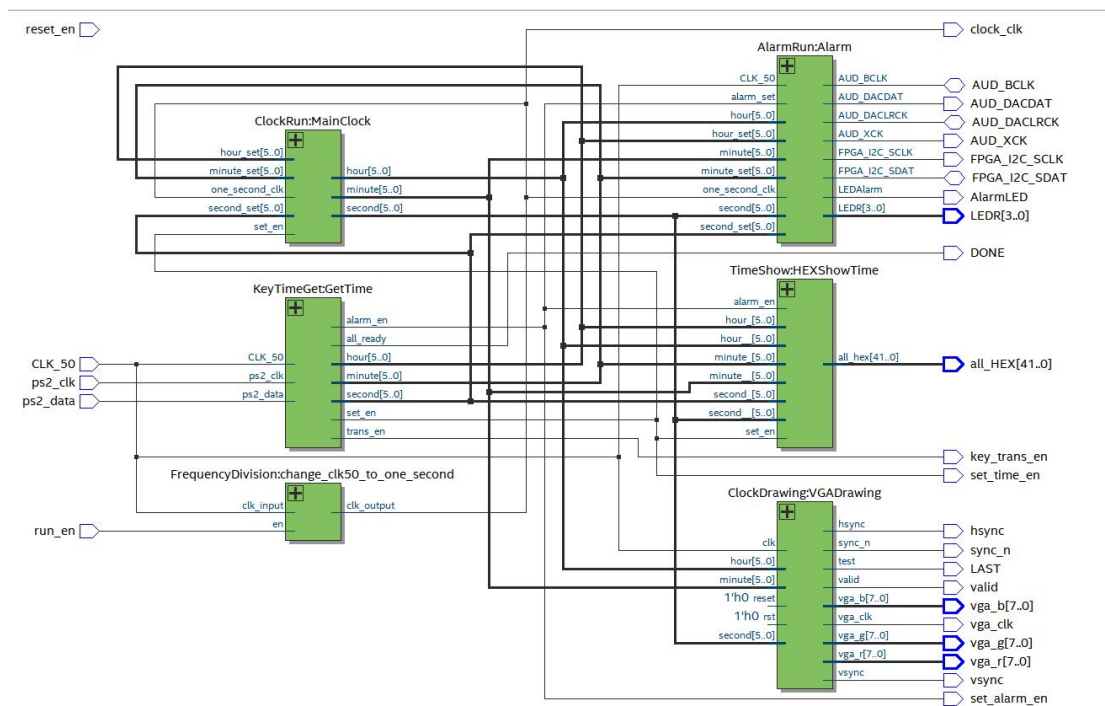

#### 4.实验结果

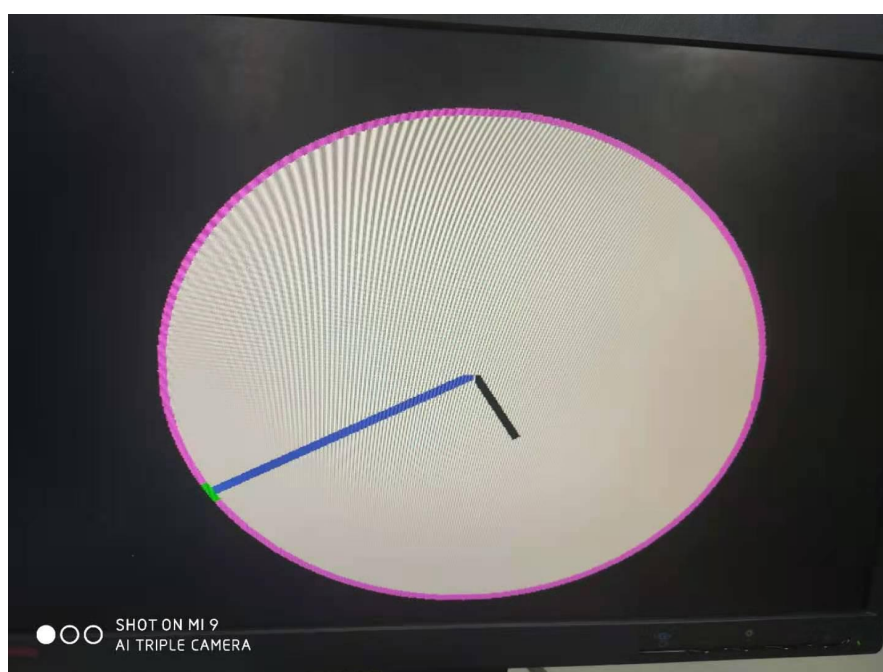

还有实验结果的视频，在同级目录下。



## 5. 实验中遇到的问题和解决方案

1.在和之前实验的模块进行耦合时总是会有 bug，问了问同学和助教，更好地理解那些老师给的模块，才能正常使用。

2.绘制表盘真的挺难的，本来想时针分针还做个形状的，但是要用到图形学的算法，学习了一下，但是都要用到很多的循环，而硬件本身对与循环是很不友好的，所以后来就选择了现在这个简陋版本。

3.在键盘设置时间的模块中，最初的想法是有很多功能按键的，但是按键一多，变量就会变多，同时想要兼顾就很麻烦，最后就采用了现在的版本。

.....

.....

.....

## 6. 实验得到的启示

1.因为自己的性格比较闭塞，下意识地认为和别人合作不好，所以就决定独自完成这个任务，然而即使选择了这个相对容易的实验，一个人的工作量仍是巨大的，看着别人合作完成 cpu 项目，打从心底羡慕，所以之后要学会合作。

2.曾经一个人在机房面对很难解决的 bug 时真的很绝望，然而还是在同学和助教的帮助之下坚持了下来，完成了这个项目，所以不可轻言放弃。

3 硬件语言 verilog 其实在我看来还是有许多的不足，很多功能不好实现，不过它很好地诠释了硬件是如何工作的，表面写代码，实则连电路。

4.fpga 还是很有意思的。

.....

.....

.....