

实验四 锁存器和触发器

2020 年秋季学期

杨飞洋 191220138

目录

1. 实验目的
2. 实验原理
3. 实验环境/器材
4. 设计思路
5. 实验步骤
6. 测试方法
7. 实验结果
8. 实验中遇到的问题
9. 实验得到的启示
10. 意见和建议

1. 实验目的:

复习锁存器和触发器的工作原理，学习 verilog 语言对于时序电路的描述。学习如何对时序电路进行仿真，了解 Verilog 语言中阻塞赋值语句和非阻塞赋值语句的区别。比较同步清零和异步清零的区别，学习 Verilog HDL 模块实例化的方法。

2. 实验原理 (知识背景)

锁存器和触发器是时序电路的基本构件。锁存器和触发器都是由独立的逻辑门电路和反馈电路构成的，锁存器在时钟信号为有效电平的整个时间段，不断监测其所有的输入端，此段时间内的任何满足输出改变条件的输入，都会改变输出；触发器只有在时钟信号变化的瞬间才改变输出值。

3. 实验环境/器材

系统: windows10

开发软件: Quartus 17.1 Lite

开发板: DE10 Standard

仿真环境: ModelSim

芯片: Cyclone V , 5CSXFC6D6

4. 设计思路

第一部分:

赋值符号“=”: 阻塞赋值语句

赋值符号“<=”: 非阻塞赋值语句

写两个功能相似的模板，只是在赋值符号上有所不同，再在 RTL viewer 中查看区别即可。

综合两个级联的触发器,输出为 out_qt1 的触发器的输入为 in_d, 而输出 out_qt2 的触发器输入信号是 out_qt1。

模块代码:

```
module d_trigger(clk,en,in_d,out_qt1,out_qt2);
    input clk;
    input en;
    input in_d;
    output reg out_qt1;
    output reg out_qt2;

    always @(posedge clk)
        if(en) begin
            out_qt1 = in_d;
            out_qt2 = out_qt1;
        end
        else begin
            out_qt1 = out_qt1;
            out_qt2 = out_qt2;
        end
endmodule
```

```
module d_trigger(clk,en,in_d,out_qt1,out_qt2);
    input clk;
    input en;
    input in_d;
    output reg out_qt1;
    output reg out_qt2;

    always @(posedge clk)
        if(en) begin
            out_qt1 <= in_d;
            out_qt2 <= out_qt1;
        end
        else begin
            out_qt1 <= out_qt1;
            out_qt2 <= out_qt2;
        end
endmodule
```

再在顶层文件中调用模块，即可。

第二部分：

异步清零可以不顾时钟信号，只要清零信号到来就进行清零操作。同步清零即使清零信号有效也要等时钟信号有效沿到来时才清零。所以代码的唯一区别就是赋值条件的区别。

即 `always @(posedge clk or posedge clr)` 和 `always @(posedge clk)` 的区别。

下图是模块的代码。

异步：

```
module a_reset(clk,clr,in_d,out_t);
    input clk;
    input clr;
    input in_d;
    output reg out_t;

    always @(posedge clk or posedge clr)
        if(clr)
            out_t <= 0;
        else
            out_t <= in_d;
endmodule
```

同步：

```
module s_reset(clk,clr,in_d,out_t);
    input clk;
    input clr;
    input in_d;
    output reg out_t;

    always @(posedge clk)
        if(clr)
            out_t <= 0;
        else
            out_t <= in_d;
endmodule
```

5.实验步骤（第一部分和第二部分类似）

一 . 利用 systembuilder 建立工程

选择 CLOCK、SWITCH、LEDR

二 . 编写 Verilog 代码

写一下相应模块的代码，在顶层文件中做相应的调用，进行编译调试，直至成功。

三 . 编写 test bench

利用 processing 中的 start test bench template writer 让系统自动生成 test bench 测试文件

在 simulation 中的 modelsim 文件中打开.vt 文件

修改仿真时间单位，`timescale 10 ns/ 1 ps`

在 initial 下方 begin 和 end 之间写入测试数据

在 always 语句块中写入 `#5 clk = ~clk;`。

四 . 设置 test bench

在 assignments->settings->simulation->compile test bench 中设置 test bench, new 一个 test bench, 注意将顶层实体修改为 filename_vlg_tst,

再将 simulation->modelsim 中的.vt 文件 add 进去

五 . 仿真测试

利用 RTL Simulation 调用 modelsim

在波形图中 zoom full 就可以看到测试结果

6.测试方法

切换状态，第一部分注意将阻塞和非阻塞的区别显示出来，第二部分注意将同步清零和异步清零的区别显示出来。

第一部分（阻塞和非阻塞），SW[0]为使能端，SW[1]为输入端

```
begin
// code that executes only once
// insert code here --> begin
CLOCK_50 = 0; SW[1] = 0; SW[0] = 0; #7;
        SW[1] = 0; #7;
        SW[1] = 1; #7;
        SW[1] = 0; #7;
SW[0] = 1; #7;
        SW[1] = 0; #7;
        SW[1] = 1; #7;
        SW[1] = 0; #7;
        SW[1] = 1; #7;
SW[0] = 0; #7;
        SW[1] = 0; #7;
        SW[1] = 1; #7;
        SW[1] = 0; #7;
        SW[1] = 1; #7;

$stop;
// --> end
$display("Running testbench");
end
```

第二部分（同步/异步清零），清零端 SW[0]尽量多改变几次。SW[1]为输入端.

```
begin
// code that executes only once
// insert code here --> begin
CLOCK_50 = 0; SW[1] = 0; SW[0] = 0; #7;
        SW[1] = 0; #7;
        SW[1] = 1; #7;
        SW[1] = 0; #7;
SW[0] = 1; #7;
        SW[1] = 0; #7;
        SW[1] = 1; #7;
SW[0] = 0; #7;
        SW[1] = 0; #7;
        SW[1] = 1; #7;
SW[0] = 1; #7;
        SW[1] = 0; #7;
        SW[1] = 1; #7;
SW[0] = 0; #7;
        SW[1] = 0; #7;
        SW[1] = 1; #7;

$stop;
// --> end
$display("Running testbench");
end
```


7.实验结果

仿真结果：


第一部分（阻塞/非阻塞）：

阻塞：

波形图：

 


RTL viewer:

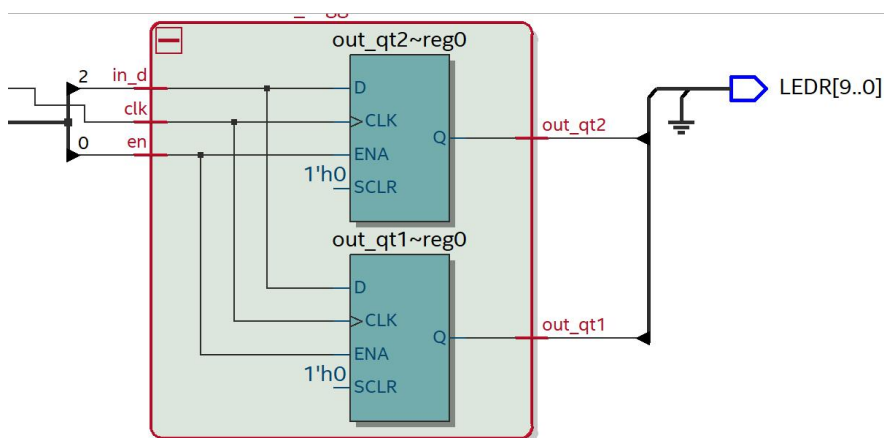


由于阻塞赋值是立即赋值，所以当 `en` 为 1 时，直接将 `in_d` 赋值给了 `out_qt1` 和 `out_qt2`，没有级联造成的延迟。

非阻塞：

波形图：

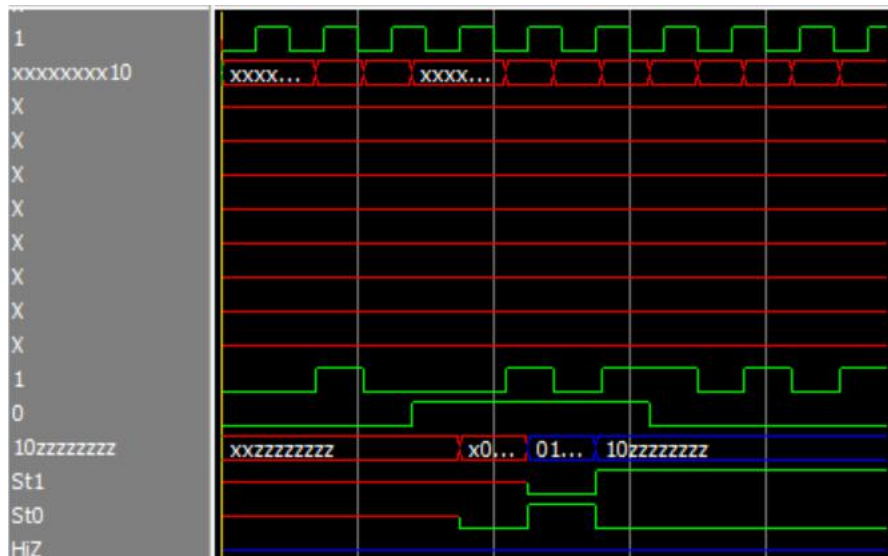

RTL viewer:

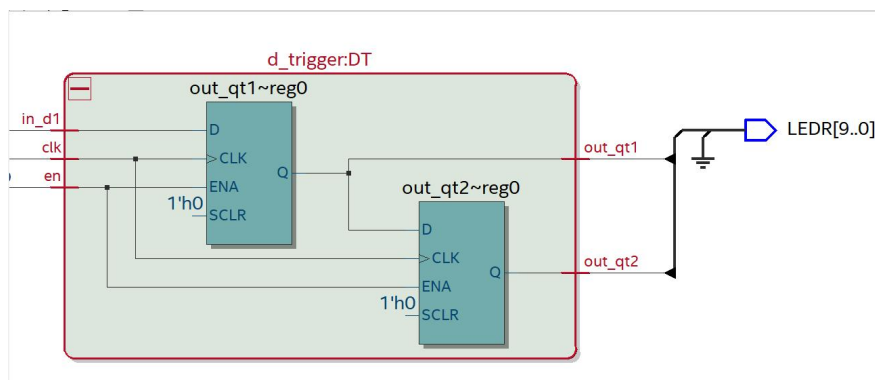

非阻塞赋值需要等 always 语句块执行完之后再进行赋值，所以就用了级联，来确保当 en 为 1 时，out_qt2 接收到的输入为 out_qt1。


第二部分（异步/同步清零）

LEDR[9]（上面的 st1）是同步清零的结果

LEDR[8]（下面的 st1）是异步清零的结果

SW[0]是清零端

SW[1]是输入端

 

在板子上测试时，可以用分频器赋给触发器一个周期 2s 的时钟信号，这样方便操作。

8. 实验中遇到的问题

1. 测试文件写的不规范，会导致测试结果不对，或者根本就出不了波形图，需要按照课件写测试文件。
2. test bench 文件一直生成不了，是因为没有在 settings 中设置 tool name 为 ModelSim-Altera。
3. 波形图中的结果总是不正常，结果是没有写 `always @ (posedge clk)` 而是写了 `always @(*)`

9. 实验得到的启示

1. 学到了阻塞赋值和非阻塞赋值的不同，波形图的差异也能明显的看出：阻塞赋值语句是立即赋值语句，非阻塞赋值语句却不将结果立即赋值给表达式左边，要等到整个 `always` 块执行完毕后，经过一个无穷小的延时才完成赋值。
2. 学到了异步清零和同步清零的不同，异步清零可以不顾时钟信号，只要清零信号到来就进行清零操作。同步清零即使清零信号有效也要等时钟信号有效沿到来时才清零。这一点从波形图的差异上也能够验证。
3. 波形图不正常，在下面会有错误提示，可以根据那里的消息进行修改，有时编译找不出的问题，那里找得出来。

10. 意见和建议

1. 希望之后的实验能够像这个实验一样友好。