

# 实验 3 加法器与 ALU

2020 年秋季学期

杨飞洋 191220138

## 目录

1. 实验目的
2. 实验原理
3. 实验环境/器材
4. 设计思路
5. 实验步骤
6. 测试方法
7. 实验结果
8. 实验中遇到的问题
9. 实验得到的启示
10. 意见和建议

思考题

## 1. 实验目的:

实现一个带有逻辑运算的 ALU，增强对 verilog 中模块实例化的理解，加深并熟练 verilog 中的各种语法，为之后的实验做好准备工作。

## 2. 实验原理 (知识背景)

加法是数字系统中最常执行的运算，加法器是 ALU 的核心部件。减法可以看作是被减数与取负后的减数进行加法。即用加法器同时实现加法和减法两种运算。乘法也可以利用移位相加的算法来实现。因此，加法器可以说是计算机中最“繁忙”的部件了。

4 位补码表示十进制数范围是 -8 ~ 7

加法运算遵循补码加法规则。

减法通过取减数的补码再进行加法运算。相应的对进位位和溢出位做一些处理。

下图是 ALU 的功能表

功能选择	功能	操作
000	加法	$A+B$
001	减法	$A-B$
010	取反	Not A
011	与	A and B
100	或	A or B
101	异或	A xor B
110	比较大小	If $A > B$ then out=1; else out=0;
111	判断相等	If $A == B$ then out=1; else out=0;

逻辑运算就是每一位对应的进行运算，算术运算遵循补码的运算法则。并且加减运算时需要考虑进位位 C 和溢出位 overflow. 在逻辑运算时，C 和 overflow 默认为 0。

## 3. 实验环境/器材

系统：windows10

开发软件：Quartus 17.1 Lite

开发板：DE10 Standard

仿真环境：ModelSim

芯片：Cyclone V , 5CSXFC6D6

## 4. 设计思路

先是加法运算，将 16 个数分成两组，[-8,-1]即[1000,1111]为一组，[0,7]即[0000,0111]为二组。

如果两个数在不同组，必不会溢出，需要考虑会不会产生进位

如果两个数都在一组，必然会出现溢出和进位， $result = A + B - 16$ ,例如

$$-1 + -2 = 1111 + 1110 - 16 = 1101 = -3$$

如果两个数都是在二组，若结果  $\leq 7$ ，直接输出，如果  $> 7$  则溢出，并输出一个负的结果

Verilog 中 module 模块代码:

```
if(A <= 7 && B <= 7)begin
    if(A + B > 7)begin
        over = 1;
    end
    result = A + B;
end
else if(A >= 8 && B >= 8)begin
    over = 1;
    C = 1;
    result = A + B - 16;
end
else begin
    if(A + B > 15)begin
        result = A + B - 16;
        //over = 1;
        C = 1;
    end
    else result = A + B;
end
```

再是减法:

减法器不仅仅只是将减数取反加一在进行加法运算就好了。

进位位 C 比较容易判断, 只要  $A < B$ , 就会有进位

如果 A 和 B 在同组, 必定不会有溢出。

如果在不同组, 则可能溢出, 根据测试, 做出相应的判断即可。

```
if(A < B)
    C = 1;
else C = 0;
if(A >= 8 && B >= 8)begin
    if(A + (~B+1) > 15)begin
        result = A + (~B+1) - 16;
    end
    else
        result = A + (~B+1);
end
else if(A <= 7 && B <= 7)begin
    if(A >= B)
        result = A - B;
    else begin
        result = A + (~B+1);
    end
end
else if(A >= 8 && B <= 7)begin
    result = A - B;
    if(A < 8)
        over = 1;
end
else begin
    result = A + ~B + 1;
    if(result > 7)
        over = 1;
end
```

接下来的取反、与、或、异或、判断相等相对比较容易,

010 取反:  $result = \sim A$

011 与:  $result = A \& B$

100 或:  $result = A | B$


101 异或:  $result = (\sim A \& B) | (A \& \sim B)$

还有一个比较功能, 假如 A、B 在不同组, 则在二组的显然是大的, 如果都在二组或都在一

组，直接比较大小得出结果即可。

## 5. 实验步骤

### 一 . 利用 systembuilder 建立工程

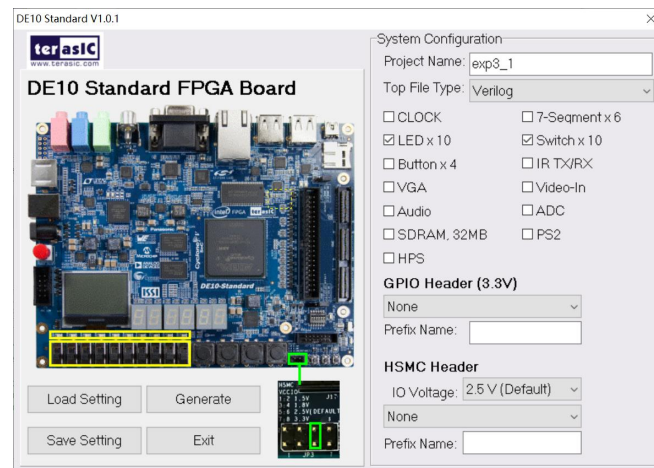

### 二 . 编写 Verilog 代码

在工程目录打开 qpf 文件

新建一个.v 文件，写一下 ALU 的模块

```
module ALU(A,B,switch,result,out,over,C);
```

再将该文件名更改为 ALU.v, (文件名与模块名一致)


在顶层文件中根据需要调用 ALU 模块

```
ALU alu(SW[7:4],SW[3:0],KEY[2:0],LEDR[3:0],LEDR[9],LEDR[4],LEDR[5]);
```

进行编译调试，直至成功。
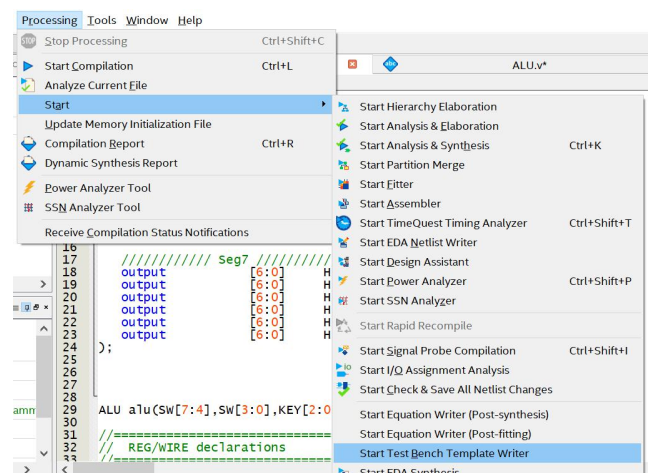
### 三 . 编写 test bench

利用 processing 中的 start test bench template writer 让系统自动生成 test bench 测试文件



在 simulation 中的 modelsim 文件中打开.vt 文件


修改仿真时间单位, `timescale 10 ns/ 1 ps`

在 initial 下方 begin 和 end 之间写入测试数据

为避免风险, 将 always 语句注释。
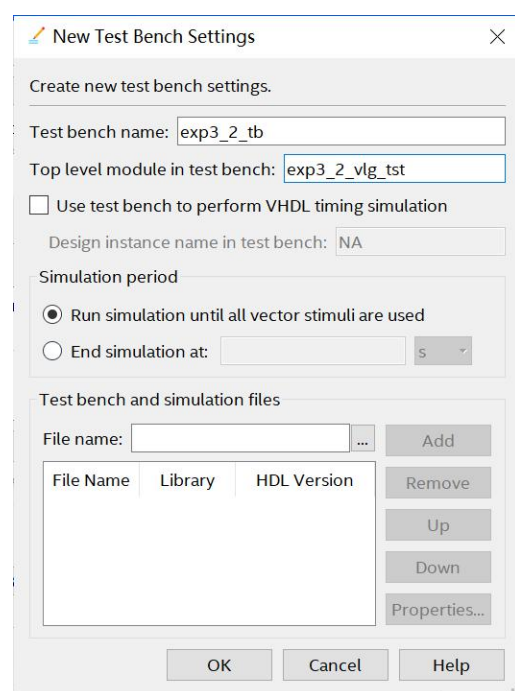
#### 四 . 设置 test bench


在 assignments->settings->simulation->compile test bench 中设置 test bench, new 一个 test bench, 注意将顶层实体修改为 exp3\_2\_vlg\_tst




再将 simulation->modelsim 中的.vt 文件 add 进去

#### 五 . 仿真测试

利用 RTL Simulation 调用 modelsim

 

在波形图中 zoom full 就可以看到测试结果

 

## 六. 利用 fpga 测试

检查工程目录下有 sof 文件


将 fpga 充电, usb 接电脑, 点击 programmer 按钮




hardware 选择 usb



select device 选择倒数第二个

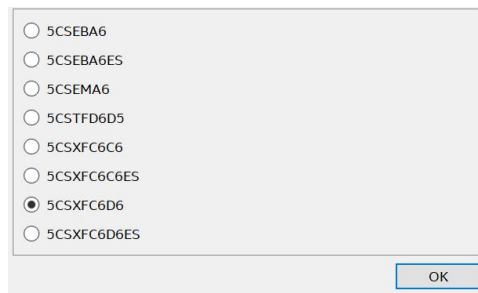

 选中 5CSXFC6D6, change file, 选中 .sof 文件, 接着在 program 上打勾, 再点击 start 开始测试



## 6.测试方法

加减法测试: 取几组具有代表性的数据, 比如  $5 + (-5)$ ,  $4 + 3$ ,  $(-8) + (-6)$ ,  $-8 - 7$ ,  $7 - (-4)$ ,  $2 - 4$  等, 涵盖正常运算、溢出状态、进位状态, 尽量全面测试

下面是测试文件代码:

```
initial
begin
// code that executes only once
// insert code here --> begin
KEY[2:0] = 3'b000; SW[7:0] = 8'b10011011; #20;
KEY[2:0] = 3'b000; SW[7:0] = 8'b01100011; #20;
KEY[2:0] = 3'b001; SW[7:0] = 8'b01111011; #20;
KEY[2:0] = 3'b001; SW[7:0] = 8'b01010101; #20;
KEY[2:0] = 3'b010; SW[7:0] = 8'b10011111; #20;
KEY[2:0] = 3'b011; SW[7:0] = 8'b10101100; #20;
KEY[2:0] = 3'b100; SW[7:0] = 8'b10101100; #20;
KEY[2:0] = 3'b101; SW[7:0] = 8'b10011010; #20;
KEY[2:0] = 3'b110; SW[7:0] = 8'b10111001; #20;
KEY[2:0] = 3'b110; SW[7:0] = 8'b10100101; #20;
KEY[2:0] = 3'b111; SW[7:0] = 8'b10011001; #20;
// --> end
$display("Running testbench");
end
```

# 7.实验结果

仿真结果：



下载运行结果：

由于拍出来也看不大清 button 的按键情况，所以我认为拍照的证明效果意义不大，还是应该由现场查验来做。

# 8.实验中遇到的问题

- 一．需要点击两次的 start test bench template writer，才能生成 test bench 测试文件。
- 二．一开始一位减法只要把减数取反加一在进行加法就好了，后来发现事情并没有这么简单。还需要对 C 和 overflow 进行操作。
- 三．在 systembuilder 中还选择了七段数码管，后来发现好像不是很合适。就让他放在那没管。
- 四．修改完代码之后，开发板上没有相应的改变，是因为需要重新编译才能对.sof 文件进行纠正。

# 9.实验得到的启示

- 一．不能有侥幸心理，如果仿真都没有通过，开发板是必不会成功的。
- 二．实验前应该先想好思路，把想法搞清楚，不能稀里糊涂的直接写代码，会导致很多的 bug。
- 三．通常来说，波形图正确了，开发板上的结果就都是正常的。
- 四．本来其实对补码运算的概念不是很清楚，这个实验强迫我学会了这个，也对补码表示整数有了更深的理解。



## 10.意见和建议

- 一．希望多一些测试样例，给一些数据。
- 二．希望多一些关于 verilog 语言模块化编程的指导。

## 思考题

1. 应该比较 A、B 和结果的符号位。
2. 不一样，如果是减法，应该先取反加一在加法，不应该是先取反，再做  $(A + 1) + \sim B$ ，举个例子，比如此时  $cin = 1$  减法， $B = 0$ ，如果只取反不加一，则变成  $A + 1111 + 1$ ，可能发生不应该的溢出，所以需要先取反加一。  
方法二是正确的。
- 3, 一元约简运算较好，位运算比较器高效。